

# Sklop za mjerjenje razine osvjetljenosti

---

**Kunac, Branko**

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2017**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:* **University of Split, Faculty of Maritime Studies / Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://urn.nsk.hr/um:nbn:hr:164:275171>

*Rights / Prava:* [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2024-04-25**

*Repository / Repozitorij:*

[Repository - Faculty of Maritime Studies - Split -](#)  
[Repository - Faculty of Maritime Studies Split for permanent storage and preservation of digital resources of the institution](#)



**SVEUČILIŠTE U SPLITU  
POMORSKI FAKULTET U SPLITU**

**BRANKO KUNAC**

**SKLOP ZA MJERENJE RAZINE  
OSVIJETLJENOSTI**

**ZAVRŠNI RAD**

**SPLIT, 2017.**

**SVEUČILIŠTE U SPLITU**  
**POMORSKI FAKULTET U SPLITU**

**STUDIJ: POMORSKE ELEKTROTEHNIČKE I INFORMATIČKE  
TEHNOLOGIJE**

**SKLOP ZA MJERENJE RAZINE  
OSVIJETLJENOSTI**

**ZAVRŠNI RAD**

**MENTOR:**  
**dr. sc. Joško Šoda**

**STUDENT:**  
**Branko Kunac**  
**(MB:0175090)**

**SPLIT, 2017.**

## SAŽETAK

U radu je opisan sklop za mjerjenje razine osvijetljenosti. Razina osvijetljenosti se mjeri pomoću fotodiode koja generira struju jakosti razmjerne razini svjetlosti koja se mjeri u luksima.

Fotodioda mjeri osvjetljenje, pretvara ga u električni naponski signal reda veličine mV. Fotodioda se spaja na operacijsko pojačalo gdje se signal pojačava na vrijednosti koje su pogodne za obradu u mikrokontroleru. Izlaz operacijskog pojačala je spojen na A/D pretvarač koji pretvara signal u digitalnu vrijednost. Za obradu i prikaz signala na zaslonu pokazivača koristi se mikrokontroler tvrtke Atmel, model ATMega 328P-UA.

**Ključne riječi:** *Sklop za mjerjenje razine osvijetljenosti, mikrokontroler, A/D pretvornik, operacijsko pojačalo, fotodioda*

## ABSTRACT

Thesis describes a device for measuring the amount of light. The amount of light is measured using a photodiode which generates a current that is proportional to the amount of the light measured in lux.

Photodiode measures the amount of the light, converts it into voltage whose order of magnitude is in mV. Photodiode is connected with an operational amplifier where the signal is amplified until it reaches a value suitable for processing in the microcontroller. Output of the operational amplifier is connected to an A/D converter which converts the signal into a digital value. For processing and displaying the signal on the display a microcontroller from Atmel company is used, model ATMega 328P-UA.

**Keywords:** *Luxmeter, Microcontroller, A/D converter, Operational amplifier, Photodiode*

## **SADRŽAJ**

<b>1. UVOD .....</b>	<b>1</b>
<b>2. SKLOP ZA MJERENJE RAZINE OSVIJETLJENOSTI .....</b>	<b>2</b>
<b>2.1. RAZVOJ SKLOPA ZA MJERENJE RAZINE OSVIJETLJENOSTI.....</b>	<b>2</b>
<b>2.2. METODA MJERENJA RAZINE OSVIJETLJENOSTI .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. OPIS SHEME SKLOPA .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. KOMPONENTE SKLOPA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.4.1. LISTA KOMPONENTI .....</b>	<b>9</b>
<b>2.4.2. MIKROKONTROLER .....</b>	<b>11</b>
<b>2.4.3. FOTODIODA.....</b>	<b>14</b>
<b>2.4.4. A/D PRETVORNIK .....</b>	<b>16</b>
<b>2.4.5. OPERACIJSKO POJAČALO.....</b>	<b>19</b>
<b>2.4.6. REGULATOR NAPONA.....</b>	<b>21</b>
<b>2.4.7. LCD ZASLON.....</b>	<b>26</b>
<b>3. ZAKLJUČAK .....</b>	<b>33</b>
<b>LITERATURA .....</b>	<b>34</b>
<b>POPIS SLIKA.....</b>	<b>35</b>
<b>POPIS TABLICA.....</b>	<b>36</b>
<b>POPIS KRATICA .....</b>	<b>37</b>

## **1. UVOD**

U završnom radu je razložen sklop za mjerjenje razine osvijetljenosti. Sklop radi na principu da fotodioda generira analogni naponski signal kada je osvijetljena.

Operacijsko pojačalo pojačava generirani signal do vrijednosti koja je pogodna za obradu u mikrokontroleru. Između mikrokontrolera i operacijskog pojačala nalazi se A/D pretvornik koji pretvara signal u digitalnu vrijednost. Mikrokontroler obrađuje digitalni signal i pretvara ga u informaciju o osvijetljenosti i proslijeđuje na LCD zaslon.

U poglavlju **1. UVOD**, predstavlja se opis Završnog rada po poglavljima, uz kratka objašnjenja po pojedinim poglavljima.

U poglavlju **2. SKLOP ZA MJERENJE RAZINE OSVIJETLJENOSTI** je predstavljen sklop za mjerjenje osvijetljenosti.

Poglavlje se dijeli na četiri podpoglavlja:

- **2.1. RAZVOJ SKLOPA ZA MJERENJE RAZINE OSVIJETLJENOSTI** gdje je navedena kratka povijest razvoja sklopa.
- **2.2. METODA MJERENJA RAZINE OSVIJETLJENOSTI** gdje se opisuje metoda mjerjenja razine osvijetljenosti
- **2.3. OPIS SHEME SKLOPA** gdje je opisana shema sklopa
- **2.4. KOMPONENTE SKLOPA** gdje su navedene i opisane sve ključne komponente sklopa. To se podpoglavlje dalje grana sedam dijelova:
  - 2.4.1. LISTA KOMPONENTI** gdje su navadene sve komponente sklopa,
  - 2.4.2. MIKROKONTROLER** gdje je opisan način rada mikrokontrolera,
  - 2.4.3. FOTODIODA** gdje se opisuje način rada fotodiode,
  - 2.4.4. A/D PRETVORNIK** gdje su opisan način rada A/D pretvornika
  - 2.4.5. OPERACIJSKO POJAČALO** gdje je opisan način rada operacijskog pojačala
  - 2.4.6. REGULATOR NAPONA** gdje je opisana način rada regulatora napona
  - 2.4.7. LCD ZASLON** gdje su opisane funkcije i način rada LCD zaslona

U poglavlju **3. ZAKLJUČAK** se predstavlja zaključci i rezultati završnog rada.

## 2. SKLOP ZA MJERENJE RAZINE OSVIJETLJENOSTI

### 2.1. RAZVOJ SKLOPA ZA MJERENJE RAZINE OSVIJETLJENOSTI

Prvi fotografi su koristili kompilacijske i konzultacijske tablice za određivanje količine svijetlosti što im je barem omogućilo da okvirno odrede uvjete u kojima slikaju. Problem koji se javlja pri korištenju tablica je što je njihova interpretacija bila proizvoljna. Odgovori na pitanja kolika je razina osvijetljenosti kod oblačnog vremena ili kolika je razlika u osvijetljenosti sunčanog dana na poziciji ovisno o geografskoj širini se nisu mogli precizno odgovoriti.

The image shows a historical exposure table titled "THE FIRST EXPOSURE TABLE". The table provides recommended exposure times for different weather conditions across the hours of the day. The columns represent the hours from 8 to 3 and after 3. The rows list various weather scenarios, each with a specific exposure time indicated in minutes.

STATE OF THE WEATHER	HOURS OF THE DAY						
	8 MINUTES	9 MINUTES	10 MINUTES	11 to 1 MINUTES	1 to 2 MINUTES	2 to 3 MINUTES	3 and after MINUTES
Very brilliant and clear, wind steady from W. or N.W., very deep blue sky, and absence of red rays at sunrise or sunset. Time employed .....	15	8	6	5	6	7	12 to 30
Clear, wind from S.W., moderately cold, but a slight perceptible vapor in comparison with above. Time employed.....	16	12	7	6	7	8	15 to 40
Sunshine, but rather hazy, shadows not hard, nor clearly defined. Time employed.....	25	18	14	12	14	16	25 to 40
Sun always obscured by light clouds, but lower atmosphere, clear from haze and vapor. Time employed.....	30	20	18	16	15	20	35 to 50
Quite cloudy, but lower atmosphere free from vapors. Time employed .....	50	30	25	20	20	30	50 to 70

COURTESY GEORGE EASTMAN HOUSE

Slika 1. Primjer konzultacijske tablice

Nakon tablica su se počeli pojavljivati instrumenti i ostala pomagala koja se povećala preciznost pri mjerenu količine svjetla. Jedno od tih pomagala je aktinometar koji je koristio ispisni papir koji bi potamnio na svjetlu bez korištenja kemikalija. Koristio se krajem dvadesetog stoljeća. Izgledao je kao džepni sat i imao je u sebi sebi diskove od već prije spomenutog papira. Za izmjeriti količinu svjetlosti bilo ga je potrebno okrenuti prema izvoru svjetlosti i izmjeriti koliko vremena treba da potamni do referentne boje. Fotograf bi pomoću tablice izabrao prikladnu leću. Nedostatak aktinometra je što ispisni papir ne bi uvijek vjerno prikazivao film.



Slika 2. Aktinometar

Razvojem tehnologije aktinometar se zamjenjuje tzv. *extinction* metrom koji ima brojčano ili abecedno označenem redovima ND filtara kojima se debljina povećava uzlazno. Fotograf bi stavio uređaj ispred subjekta slikavanja i najdeblji filter koji dopušta da svjetlost prolazi kroz njega. Slovo ili broj kojim je filter označen se koristio kao indeks za tablicu koja se koristi za određivanje prikladne veličine otvora i brzine zatvarača za određenu brzinu filma. Njihov nedostatak je bio što su ovisili o osjetljivosti oka promatrača koja varira od osobe do osobe što znači da nisu bili precizni.



**Slika 3. Leudi extinction metar**


Razvojem tehnologija koje koriste fotodetektore izrađene od selenija, kadmijevog sulfida i silicija uklanja se ljudska pogreška pri određivanju razine osvijetljenosti. Sklopovi koji koriste selenijske i silikonske elemente su fotonaponski sustavi koji generiraju napon proporcionalan količini svjetlosti. Fotodetektori na bazi selenija sami generiraju dovoljno napona da sami pokreću sklop za mjerjenje, što ih je u mehaničkim kamerama učinilo jako praktičnim, ali nedostatak je što neprecizno mjere slabo svjetlo dok uopće nemaju sposobnost za izmjeriti jako slabo svjetlo. Senzori na bazi kadmijevog sulfida koriste senzore na bazi fotootpornika i trebaju bateriju za izvor energije. Senzori na bazi silikona koriste operacijska pojačala da bi se dobio signal željene snage i baterije kao izvor energije.

Prvi uredaj koji je bio sličan modernim luksmetrima je bio Rhamstine Electrophot. Izumio ga je J. Thomas Rhamstine u 1931. godini. Kao izvor energije koristio je baterije, no one su u to vrijeme bile puno veće nego današnje pa je uređaj bio veći i teži.



Slika 4. Rhamstine Electrophot

Prvi moderni luksmetar se na tržiste pojavio 1932. godine, a razvila ga je tvrtka Weston Instrument Electrical Corporation. Sadržavao je ključne karakteristike modernih sklopova za mjerjenje razine osvijetljenosti. Uredaj mjeri reflektiranu svjetlost. Dvije selenijske čelije su prekrivene rešetkastim pregradama koje reflektiraju svjetlost na način da uređaj detektira okolinu na isti način kao što ju prikazuje kamera. Dvostruko je lakši od Rhamstine Electrophota, iako je za moderne standardne i dalje nezgrapan.

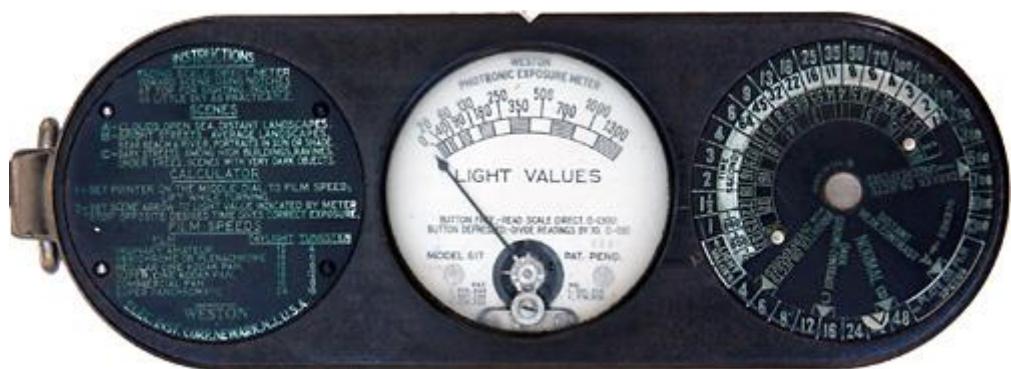

Slika 5. Weston 617

Nakon nekoliko iteracija Westonovi uređaji su bili dovoljno osjetljivi da koriste samo jednu bateriju što je značajno smanjilo njihovu težinu i veličinu.




### Slika 6. Weston Euromaster 1980

## 2.2. METODA MJERENJA RAZINE OSVIJETLJENOSTI

Sklop za mjerjenje razine osvijetljenosti ili luksmetar služi da bi sa velikom točnošću mogli izmjeriti količinu svjetlosti u nekom prostoru. Pošto i kod štedljivih žarulja opada količina emitirane svjetlosti tijekom njenog radnog vijeka, ovaj sklop se može iskoristiti da se sazna kada je treba zamijeniti. Ključni element svakog mjernog sklopa je senzor koji pretvara energiju željene mjerene veličine u lako mjerljiv električni napon. Zbog jednostavnosti računanja se koriste senzori sa linearnom konverzijskom karakteristikom. Postoji velik broj različitih senzora svjetla, ali za potrebe ovog rada će se koristiti tradicionalna fotodioda i to model BPW21R. Ovaj model fotodiode je uzet upravo zbog linearne veze između struje kratkog spoja i osvijetljenosti. Kada na fotodiodu padne svjetlost ona generira struju čija veličina je veličina proporcionalna razini osvijetljenosti. Osim problema izbora senzora, postoji i problem mjerjenja izlaza diode iz razloga što je napon koji generira fotodioda nakon što je osvijetljena količinom svjetlosti koja iznosi 1 luks samo 9 nV. Idealno bi koristili mikrokontrolere koje sadrže integrirane A/D pretvaračima, ali oni nisu podobni za mjerjenje tako niskih vrijednosti napona. Zbog 10-bitne rezolucije standardnog AVR mikrokontrolera i referentnog napona od 1 V, rezolucija je oko 1 mV, što je za 5 redova veličine veće od najniže mjerene vrijednosti. Kada bi se neposredno koristilo naponsko pojačalo za pojačavanje signala fotodiode za 100 miliona puta da bi dobili 1 V pri 1 lx je nerelistično iz raloga što bi signal bio zatrpan šumom.

Kao što je već prije spomenuto izlaz fotodiode je struja kratkog spoja. Njena izrazito linearna karakteristika se jedino može postići ako radi u uvjetima kratkog spoja, što znači da sklop za mjerjenje izlazne struje mora imati što manju ulaznu impedanciju. Zato koristimo 10-bitni Atmega328P-AU mikrokontroler. Zbog toga se problemu pristupa na drugačiji način. Sklop na slici 7. prikazuje jednu izvedbu sklopa. Senzor D1 je spojen na

ulaze operacijskog pojačala, čiji je neinvertirajući ulaz spojen na referentni napon koji iznosi približno 0.65 V u točki spoja otpornika R3 i diode D2. Kada svjetlost padne na D1, ona stvara izlaznu struju koja uzrokuje pad napona na invertirajućem ulazu od IC3. Taj pad napona se spriječava pomoću negativne povratne veze preko otpornika R1 ili R2. Istovremeno se napon na izlazu operacijskog pojačala povećava do razine potrebne da se uzrokuje tok struje kroz otpornik povratne veze koji kompenzira tok struje iz D1, stoga napon između ulaza IC3 ostaje 0. Tada je fotodioda D1 kratko spojena. Za što veću točnost za IC3 je umjesto standarnog operacijskog pojačala uzet Microchip MCP6061T. Uzet je zbog ekstremno niske struje na njegovim ulazima čiji je iznos u pikoamperima i napona od 150  $\mu$ V, pa je njegov utjecaj na mjerjenja jako slab. Konvertirani signal iz IC3 se šalje u spojnik K2 za potrebe testiranja.

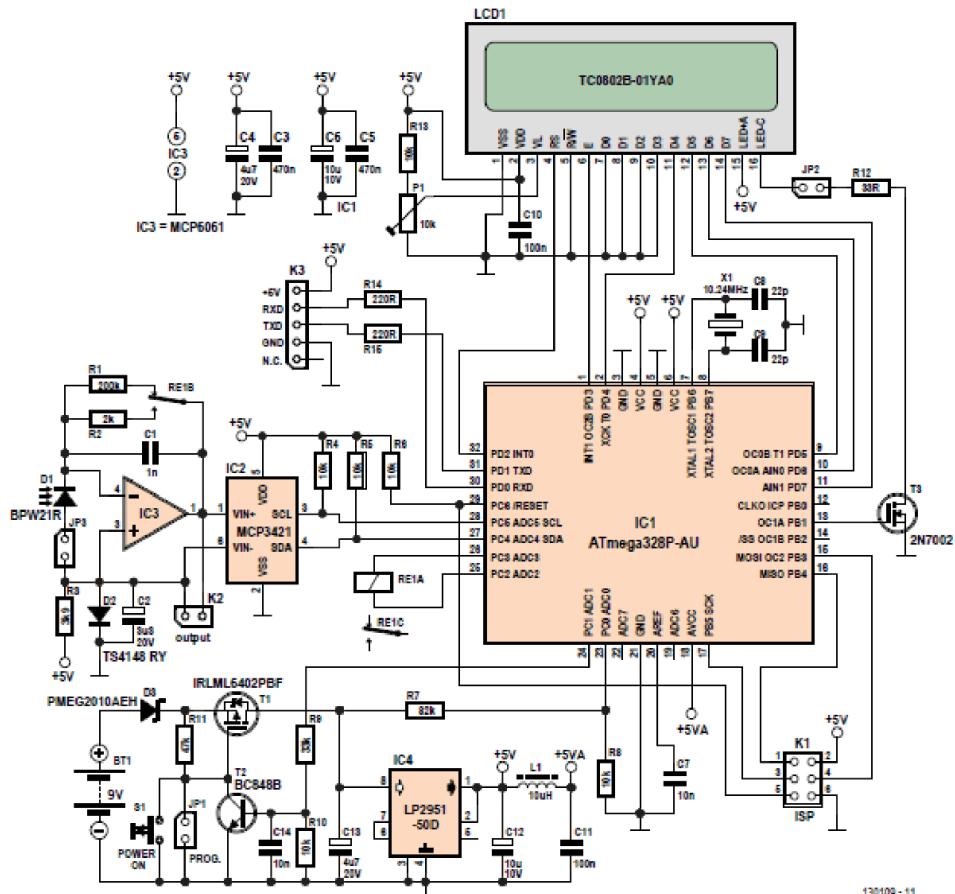

Slika 7. Model sklopa za mjerjenje razine osvijetljenosti

### **2.3. OPIS SHEME SKLOPA**

Kada osvijetljenost iznosi 1 lx i sklopka RE1B je spojena na R1, napon na izlazu IC3 iznosi približno 1,8 mV ( $9 \text{ nA} * 200 \text{ k}\Omega$ ). To i dalje nije dovoljno za A/D pretvarače standardnog mikrokontrolera. Problem je riješen na način da se umjesto standarnog A/D pretvarača koji je integriran u mikrokontroler Atmega328P-AU koristi eksterni A/D pretvarač IC2 koji ima rezoluciju od 18 bita. Tolika rezolucija je nepotrebna jer se koristi samo 15 od 18 mogućih bita, ali postoji dobar razlog za ovakav pristup. Jedan od glavnih razloga je što se s ovom metodom dobiva veliki raspon u kojem se može mjeriti osvijetljenost, jer raspon u kojem ljudsko oko vidi iznosi 1 lx do 100 klx. To znači raspon od pet decimalnih mjesta, što zahtjeva sklop sa vrlo velikim dinamičkim rasponom. Ovaj zahtjev je ispunjen na način da promjenom između R1 i R2 mijenja razinu signala za faktor od 100. To znači da ostatak sklopa mora moći podnijeti točno mjerjenje u rasponu od 1000:1. Radi internog pojačanja IC2 koje se može promijeniti sa 1x na 8x, sklop može točno izmjeriti svjetlost u cijelom već prije navedenom rasponu od 1 lx do 100 klx. Točnost sklopa iznosi približno 0,5%.

IC2 se kontrolira pomoću mikrokontrolera IC preko I<sup>2</sup>C linije. Ona se koristi za čitanje podataka i podešavanje IC2. Relej RE1A je kontroliran pomoću 2 izlaza od IC1, što omogućava promjenu smjera struje kroz zavojnicu. Ovakav direktni način povezivanja je moguć zato što relej RE1A može podnijeti struju iznosa 24 mA. RE1A je bistabilni relej što znači da mu treba kratki impuls struje da promijeni smjer. Ostaje u novoj poziciji bez struje dok mu se ne dovede drugi strujni impuls u drugom smjeru. Ova metoda se koristi zbog uštede energije. Zbog toga se koristi relej a ne MOSFET.

IC1 izvršava još 3 zadatka. Neki od njegovih pinova pokreću LCD ekrana kada je on modu štednje energije. Različiti pin uključuje pozadinsko svjetlo LCD ekrana pomoću tranzistora T3. Druga 2 pina se koriste za serijski prijenos podataka podataka signalima TTL standarda.

Sljedeća funkcija IC1 je da održava napon napajanja pomoću 24-tog pina i tranzistora T1 i T2 približno jednu minutu nakon što je sklop uključen zatvaranjem sklopke S1.

Nakon navedenog vremene sklop se gasi radi produžetka životnog vijeka baterije. Poduzimanje ovoliko mjera za uštenu energiju je isplativo. Jedna od tih mjera je već prije spomenuta metoda kontroliranja osvijetljenosti pozadine LCD ekrana pomoću T3 ili kompletno isključivanje pozadinskog svjetla pomoću JP2. Pozadinsko svjetlo se uključuje

automatski kada razina osvijetljenosti okoline ispod 64 lx. Ova mjera će samo uštediti oko 20 mA pri svjetlim uvjetima, što je značajna ušteda jer potrošnja struje ostatka sklopa iznosi 14 mA. Da se izbjegne disipacija snage standarnog regulatora napona koristi se posebni regulator IC4 za generiranje napona napajanja iznosa 5 V. Prednosti su mu velika iskoristivost i mala razlika između ulaznog i izlaznog napona. Zavojnica L1 služi za dodatno filtriranje analognog dijela IC1.

## 2.4. KOMPONENTE SKLOPA

### 2.4.1. LISTA KOMPONENTI

Sklop za mjerjenje razine osvijetljenosti se može podijeliti na otpornike, kondenzatore, zavojnice, poluvodiče, i druge dijelove koji ne spadaju u te 3 kategorije.

Otpornici sklopa su:

- Početne vrijednosti otpornika su: 1%, 0.1 W, SMD 0603
- $R1 = 200 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 2 \text{ k}\Omega$
- $R3 = 3,9 \text{ k}\Omega$
- $R4, R5, R6, R8, R10, R13 = 10 \text{ k}\Omega$
- $R7 = 82 \text{ k}\Omega$
- $R9 = 33 \text{ k}\Omega$
- $R11 = 47 \text{ k}\Omega 5\%$
- $R14, R16 = 33 \Omega 5\%, 0.2 \text{ W}$
- $P1 = 10 \text{ k}\Omega 20\% \text{ trimpot, SMD, Vishay TS53YJ103MR10}$

Kondenzatori sklopa su:

- Početne vrijednosti kondenzatora su: 10%, 10 V, SMD 0603
- $C1 = 1 \text{ nF } 5\%, 50 \text{ V, C0G/NP0}$
- $C2 = 3,3 \mu\text{F } 20 \text{ V, SMD kućište A, tantal}$
- $C3, C5 = 470 \text{ nF}$
- $C4, C13 = 4,7 \mu\text{F } 20 \text{ V, SMD kućište A, tantal}$
- $C6, C12 = 10 \mu\text{F, SMD kućište A, tantal}$

- C7, C14 = 10 nF 50V
- C8, C9 = 22 pF 50 V, C0G/NP0

Sklop ima samo jednu zavojnicu i to L1 čije su karakteristike: 10  $\mu$ H 20%, 250 mA, 1,05  $\Omega$ , SMD0603

Poluvodiči sklopa su:


- D1 = BPW21R, TO-5
- D2 = TS4148 RY, SMD 0805
- D3 = PMEG2010AEH, SMD SOD-123F
- T1 = IRLML6402PBF, SMD SOD-23
- T2 = BC848B, SMD SOT-23
- T3 = 2N7002, SMD SOT-23
- IC1 = ATmega328P-AU, SMD TQFP 32 A
- IC2 = MCP3421A0T-E/CH, SMD SOT-23-6
- IC3 = MCP6061T-E/OT, SMD SOT-23-5
- IC4 = LP2951-50D, SMD SO-8

Ostale komponente sklopa su:

- K1 = 6-pin (2x3) *pinheader*, 0.1“ *pitch*
- BT1, JP1, JP2, K2 = 2-pin *pinheader*, 0.1“ *pitch*, desno orijentiran (K2 opcionalan)
- JP3 = 2-pin *pinheader*, 0.1“ *pitch*, desno orijentiran
- K3 = 5-pin *pinheader*, 0.1“ *pitch*, desno orijentiran
- JP1, JP2, JP3 = premosnik, pitch 0.1“
- S1 = sklopka, 6x6 mm, vertikalna, radi kontakt
- BT1 = Baterija od 9 V
- RE1 = relej, bistabil, 2 kontakta, zavojnica 4.5 V/ 202.5  $\Omega$ , 1A/ 110 V DC kontakti
- X1 = 10.24 MHz kvarcni kristal, 18 pF, HC-49/4H
- LCD1 = LCD modul, 2x8 znakova, pozadinsko osvijetljenje, 58x32 mm, TC0802B-02WA0
- PCB # 1301109-1

#### **2.4.2. MIKROKONTROLER**

Mikrokontroler je u modelu sklopa označen kao IC1. Za tu svrhu uzet je Atmelov Atmega328P-AU mikrokontroler. Izabran je zbog bogatog seta instrukcija i zbog svoja 32 registra. Svih 32 registra su direktno spojeni u aritmetičko logičkom jedinicu. To omogućava da dva nezavisna registra mogu biti iskorištena za jednu instrukciju jednog davača takta. Rezultat te arhitekture je veća efikasnost pri pisanju koda dok se postiže brzina koja je nekoliko puta brža od tradicionalnih CISC mikrokontrolera. Ovaj model mikrokontrolera ima nekoliko različitih načina rada. Jedan od tih načina rada je da se mikrokontroler prebaci u stanje mirovanja gdje CPU prestaje raditi dok SRAM, timeri, brojači, SPI port i sistem za prekidanje ostaju pripravni. Power-down način sprema stanje registara, ali zamrzne oscilator što zauzvrat zamrzne sve ostale funkcije čipa do idućeg prekida ili ponovnog pokretanja hardvera. U modu uštede energije asinkroni brojač nastavlja raditi što omogućava korisniku da održava bazu brojača dok ostatak sustava spava. Postoji još tiki način rada. U tihom načinu rada, procesor CPU i svi I/O moduli prestaju raditi osim asinkronog brojača i A/D pretvornika, da bi se minimizirala buka pri A/D konverzijama. U *standby* modu oscilator radi, dok je ostatak sklopa u načinu *sleep*. To omogućava vrlo brzo pokretanje u kombinaciji sa niskom potrošnjim energije. Postoji još i produženo stanje pripravnosti gdje i glavni oscilator i asinkroni brojač nastavljaju raditi.

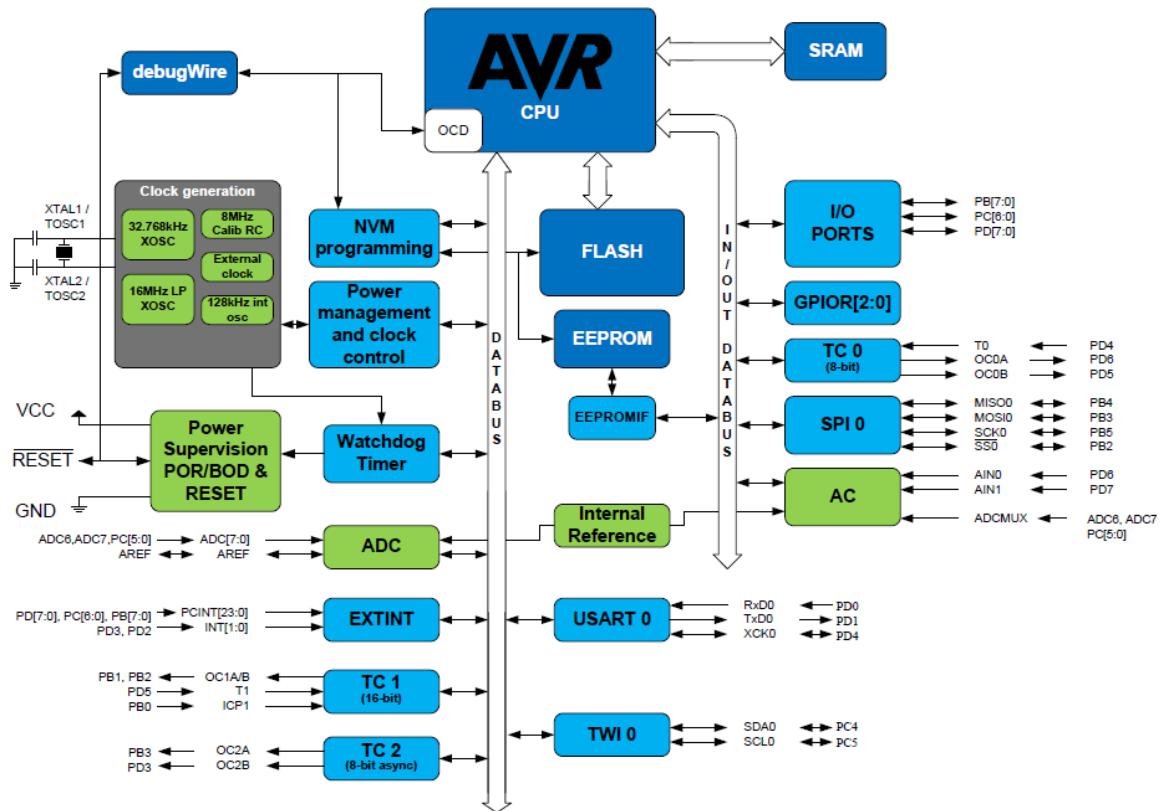

**Slika 8. Blok dijagram mikrokontrolera**

ATmega328P-AU ima 32 registra. VCC služi za napajanje, a GND je uzemljenje.

Port B je 8 bitni dvosmjerni port sa integriranim *pull-up* otpornicima. Izlazi Port-a B imaju dobre ulazne i izlazne karakteristike. Ulagani pinovi koji su izvana povučeni prema dolje će provoditi struju ako su *pull-up* otpornici aktivirani. Pinovi Port-a B su *tri-stated* kada se ostvari uvjet za ponovno pokretanje, čak i kada sat nije pokrenut. Ovisno o postavkama sata registar PB6 se može koristiti kao ulaz za invertirajuće oscilatorsko pojačalo i kao ulaz sata upravljačkog kruga.

Port C je 7 bitni dvosmjerni ulazno izlazni port koji koristi integrirane *pull-up* otpornike. Na izlazu iz PC [5:0] se koriste tzv. buffer memorija sa simetričnim radnim karakteristikama. Kao ulazi pinovi Port-a C koji su izvana povućeni prema dolje će provoditi struju ako su *pull-up* otpornici aktivirani. Pinovi Port-a C su tri-stated kada se ostvari uvjet za ponovno pokretanje, čak i ako sat nije pokrenut.


PC6 se koristi kao ulazno izlazni pin ako je RSTDISBL isprogramiran. Električne karakteriste PC6 se razlikuju od ostalih pinova Port-a C. Ako RSTDISBL nije isprogramiran PC6 se koristi kao ulaz za ponovno pokretanje, čak i ako sat nije pokrenut.

Port D je 8 bitni dvosmjerni ulazno izlazni port integriranim *pull-up* otpornicima. Izlazni *buffer-i* Port-a D imaju simetrične radne karakteristike. Kao ulazi, pinovi Port-a D koji su izvana povučeni prema dolje će provoditi struju ako su *pull-up* otpornici aktivirani. Pinovi Port-a D su *tri-stated* kada se ostvari uvjet za ponovno pokretanje, čak i kada sat nije pokrenut.

$AV_{CC}$  je pin koji dovodi napon na analogno-digitalni pretvarač, PC [3:0] i PE[3:2]. Izvana je spojen u  $V_{CC}$ , čak i ako A/D pretvarač nije u upotrebi. Ako je A/D pretvarač u upotrebi, on je spojen na  $V_{CC}$  preko nisko propusnog filtra.

AREF je analogni referentni pin za A/D pretvarač.

ADC[7:6] ima ulogu analognog ulaza A/D pretvarača u TQFP i VFQN paketu. Ovi pinovi se napaju iz analognog napajanja i koriste se kao 10-bitni ADC kanali.

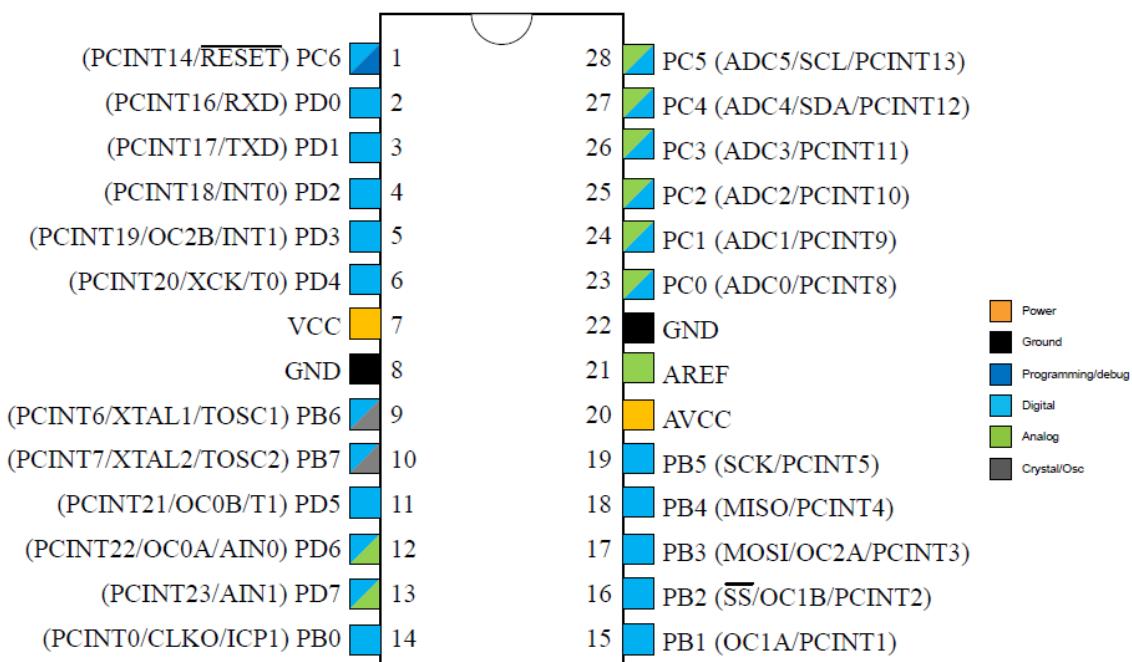

Slika 9. Raspored pinova


Tablica 1. Specifikacije mikrokontrolera

Specifikacije	ATmega328/P
Broj pinova	28/32
Flash (Bitovi)	32K
SRAM (Bitovi)	2K
EEPROM (Bitovi)	1K

<i>Interrupt Vector Size</i> (instruction word/vector)	1/1/2
I/O linije za generalnu upotrebu	23
SPI	2
TWI (I <sup>2</sup> C)	1
USART	1
ADC	10-bit 15kSPS
ADC Kanali	8
8-bitna brojila	2
16-bitna brojila	1

#### 2.4.3. FOTODIODA


Fotodioda BPW21R ima funkciju senzora svjetla zbog proporcionalne veze struje koju ona generira i razine osvijetljenosti izmjerene u luksima.

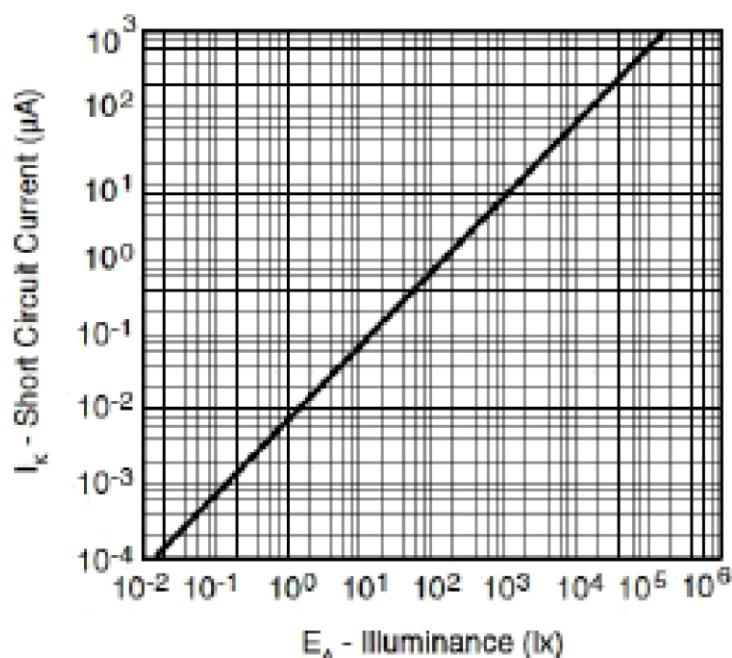

Slika 10. Omjer struje kratkog spoja i razine osvijetljenosti

BPW21R je silikonska PN fotodioda koje je hermetički zatvorena u TO-5 omotnici koja je dizajnira za precizne linearne aplikacije. Zbog njene visoke otpornosti u mraku struja kratkog spoja je linearna na nekoliko razina osvijetljenosti. S druge strane postoji striktna logaritamska veza između napona otvorenog kruga i osvijetljenosti na istoj

udaljenosti. Opremljena je stakлом koje ima ugrađen korekcijski filter za boje. Posljedica toga je da imitira kako ljudske oči primaju svjetlosni signal.

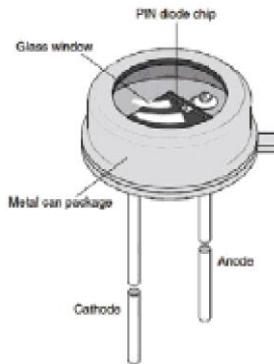

**Slika 11. Fotodioda BWP21R**


**Tablica 2. Osnovne karakteristike fotodiode**

OSNOVNE KARAKTERISTIKE ( $T_{amb} = 25^\circ C$ )						
PARAMETER	Uvjet testiranja	Simbol	Min.	Tip	Maks.	Jedinica
<i>Forward voltage</i>	$I_F = 50 \text{ mA}$	$U_F$		1,0	1,3	V
<i>Breakdown voltage</i>	$I_R = 20 \mu\text{A}, E = 0$	$U_{(BR)}$	10			V
<i>Reverse dark current</i>	$U_R = 5 \text{ V}, E = 0$	$I_{ro}$		2	30	nA
<i>Kapacitet diode</i>	$U_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}, E = 0$	$C_D$		1,2		nF
	$U_R = 5 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}, E = 0$	$C_D$		400		pF
<i>Dark resistance</i>	$U_R = 10 \text{ mV}$	$R_D$		38		GΩ
Struje otvoreneog kruga	$E_A = 1 \text{ klx}$	$U_o$	280	450		mV
Temeraturni koeficijent $V_o$	$E_A = 1 \text{ klx}$	$TK_{V_o}$		- 2		mV/K
Struja kratkog spoja	$E_A = 1 \text{ klx}$	$I_k$	4,5	9		μA
Temperaturni koeficijent $I_K$	$E_A = 1 \text{ klx}$	$TK_I$		- 0,05		%/K
<i>Reverse light current</i>	$E_A = 1 \text{ klx}, U_R = 5 \text{ V}$	$I_{ra}$	4,5	9		μA
<i>Osjetljivost</i>	$U_R = 5 \text{ V}, E_A = 10^{-2} \text{ to } 10^5 \text{ lx}$	S		9		nA/Ix
<i>Kut poluosjetljivosti</i>		ϕ		± 50		deg
<i>Valna duljina najveće osjetljivosti</i>		$\lambda_p$		565		nm
<i>Range of spectral bandwidth</i>		$\lambda_{0,5}$		420 to 675		nm
<i>Vrijeme rasta</i>	$U_R = 0 \text{ V}, R_L = 1 \text{ kΩ}, \lambda = 660 \text{ nm}$	$t_r$		3,1		μs
<i>Vrijeme pada</i>	$U_R = 0 \text{ V}, R_L = 1 \text{ kΩ}, \lambda = 660 \text{ nm}$	$t_f$		3,0		μs

#### 2.4.4. A/D PRETVORNIK

A/D pretvornik je s IC2. Model MPC3421A0T-E/CH je uzet zbog visoke preciznosti i raspona od 18 bita u malom SOT-23-6 pakiranju. Ima referentni napon od 2,048 V. To mogućava raspon ulaznog napona od  $\pm 2,048$  V ili  $\Delta U = 4,096$  V. Uređaj koristi dva vodiča koji su dizajnirani da oni i I<sup>2</sup>C sučelje budu kompatibilni i napaja se napajanjem u iznosu od 2,7 V do 5,5 V.

MPC3421A0T-E/CH konverziju brzinom 3,75, 15, 60 ili 240 uzoraka po sekundi (*engl. samples per second*), ovisno kako korisnik podesi dvožično I<sup>2</sup>C serijsko sučelje. Ovaj sklop ima ugrađeno pojačalo što je glavni razlog odabira ove komponente sklopa za mjerjenje osvijetljenosti. Korisnik može postaviti pojačalo na pojačanje od x1, x2, x4 ili x8 prije nego što se signal obradi analagno digitalnom konverzijom. Uređaj ima mogućnost pretvarati signal pomoću dvije metode: kontinuirana metoda i one-shot metoda. U one-shot metodi uređaj automatski ulazi u stanje čekanja nakon jedne konverzije. Ovakvo riješenje značajno pridonosi uštedi energije kada je uređaj u stanju mirovanja.

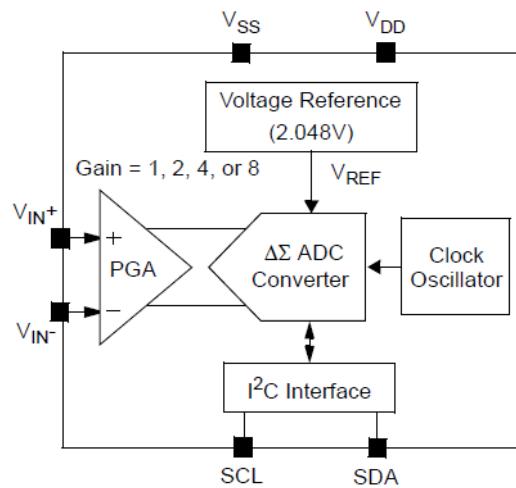

Slika 12. Blok dijagram A/D pretvornika

**Tablica 3. Električne specifikacije A/D pretvornika**

Električne specifikacije A/D pretvornika						
Parametri	Oznaka	Min	Tip	Maks	Jedinica	Uvjeti
<b>Analogni ulazi</b>						
Razlika ulaznog raspona		—	$\pm 2,048/\text{PGA}$	—	V	$U_{\text{IN}} = U_{\text{IN}^+} - U_{\text{IN}^-}$
Raspon napona normalnog načina		$ss^{-0,3}$	—	$U_{\text{DD}} + 0,3$	V	
Razlika ulazne impedancije	$Z_{\text{IND}}$ (f)	—	$2,25/\text{PGA}$	—	$M\Omega$	During normal mode operation
Normalan način ulazne impedancije	$Z_{\text{INC}}$ (f)	—	25	—	$M\Omega$	$\text{PGA} = 1, 2, 4, 8$
<b>Preformanse sustava</b>						
Rezolucija		12	—	—	Bits	$DR = 240 \text{ SPS}$
		14	—	—	Bits	$DR = 60 \text{ SPS}$
		16	—	—	Bits	$DR = 15 \text{ SPS}$
		18	—	—	Bits	$DR = 3,75 \text{ SPS}$
Data Rate	R	176	328	SPS	$S1,S0 = '00'$ , (12 bits mode)	
		44	82	SPS	$S1,S0 = '01'$ , (14 bits mode)	
		11	20,5	SPS	$S1,S0 = '10'$ , (16 bits mode)	
		2,75	5,1	SPS	$S1,S0 = '11'$ , (18 bits mode)	
Izlazni šum		—	1,5		$V_{\text{RMS}}$	$T_A = 25^\circ\text{C}, DR = 3,75 \text{ SPS}, \text{PGA} = 1, V_{\text{IN}} = 0$
Integrirana nelinearnost	NL	—	0	5	ppm of FSR	$DR = 3,75 \text{ SPS}$
Unutarnji referentni napon	$U_{\text{REF}}$	—	2,048	—	V	
Pogreška pojačanja		—	0,05	0	%	$\text{PGA} = 1, DR = 3,75 \text{ SPS}$
PGA Gain Error Match		—	0,1	—	%	Between any 2 PGA gains
Gain Error Drift		—	15	—	pp	$\text{PGA}=1, DR=3,75 \text{ SPS}$
Offset Error	VOS	—	15	40	$\mu\text{V}$	Tested at $\text{PGA} = 1$
Offset Drift vs. Temperature		—	50	—	nV	$\text{VDD} = 5,0\text{V}$
Odbijanje normalnog načina		—	105	—	dB	at DC and $\text{PGA} = 1$ ,
		—	110	—	dB	at DC and $\text{PGA} = 8, TA = +25^\circ\text{C}$
Pojačanje naspram VDD		—	5	—	pp	$TA = +25^\circ\text{C}, U_{\text{DD}} = 2,7\text{V to } 5,5\text{V}$
Odbijanje napajanja pri DC		—	100	—	dB	$TA = +25^\circ\text{C}, U_{\text{DD}} = 2,7\text{V to } 5,5\text{V}$
<b>Zahtjevi napajanja</b>						
Raspon napona	$U_{\text{DD}}$	2,7	—	5,5	V	
Struja napajanja tokom konverzije	$I_{\text{DDA}}$	—	155	190	$\mu\text{A}$	$U_{\text{DD}} = 5,0\text{V}$
		—	145	—	$\mu\text{A}$	$U_{\text{DD}} = 3,0\text{V}$
Struja napajanja tokom stanja mirovanja	$I_{\text{DDS}}$	—	0,1	0,5	$\mu\text{A}$	
<b><math>\text{I}^2\text{C}</math> Digital Inputs and Digital Outputs</b>						
Visoka razina ulaznog napona	$U_{\text{IH}}$	$0,7 U_{\text{DD}}$	—	$U_{\text{DD}}$	V	
Niska razina ulaznog napona	$U_{\text{IL}}$	—	—	$0,3U_{\text{DD}}$	V	
Niska razina izlaznog napona	$U_{\text{OL}}$	—	—	0,4	V	$I_{\text{OL}} = 3 \text{ mA}, U_{\text{DD}} = +5,0\text{V}$
Histereza Schmittovog okidača za ulaze	$U_{\text{HYST}}$	$0,05U_{\text{DD}}$	—	—	V	$f_{\text{SCL}} = 100 \text{ kHz}$
Struja napanja kada je $\text{I}^2\text{C}$ linija aktivna	$I_{\text{DDB}}$	—	—	10	$\mu\text{A}$	
Ulagna struja curenja	$I_{\text{ILH}}$	—	—	1	$\mu\text{A}$	$U_{\text{IH}} = 5,5\text{V}$
	$I_{\text{ILL}}$	-1	—	—	$\mu\text{A}$	$U_{\text{IL}} = \text{GND}$
<b>Kapacitet pinova i kapacitet <math>\text{I}^2\text{C}</math> linije</b>						
Kapacitet pinova	$C_{\text{PIN}}$	—	—	10	pF	
Kapacitet $\text{I}^2\text{C}$ linije	$C_b$	—	—	400	pF	

Termalne karakteristike						
Specifični temperaturni raspon	T <sub>A</sub>	-40	—	+85	°C	
Radni temperaturni raspon	T <sub>A</sub>	-40	—	+125	°C	
Temperaturni raspon skladištenja	T <sub>A</sub>	-65	—	+150	°C	

Pinovi uređaja su podjeljeni na analogne ulaze, pinovi napajanja, pin serijskog sata, pin serijskih podataka.

Pinovi analognih ulaza su U<sub>IN+</sub> i U<sub>IN-</sub>. MCP3421A0T-E/CH prihvaca potpuno diferencijalni analogni ulazni signal koji je spojen na U<sub>IN+</sub> i U<sub>IN-</sub>. Razlika napona koja se pretvara iznosi U<sub>IN</sub>=U<sub>IN+</sub> - U<sub>IN-</sub> gdje je U<sub>IN+</sub> napon na U<sub>IN+</sub> pinu, a U<sub>IN-</sub> napon na U<sub>IN-</sub> pinu. Ulazni signal je pojačan pomoću programabilnog pojačala prije konverzije. Razlika ulaznog napona ne smije biti veća od absolutne vrijednosti koja se izračunava kao U<sub>REF/POP</sub> za precizna mjerena, gdje je U<sub>REF</sub> referentni napon iznosa 2,048V POP je postavka pojačanja programabilnog operacijskog pojačala. Izlazni kod pretvarača će biti saturiran ako raspon ulaznog napona je veći od U<sub>REF/POP</sub>.


Pinovi napajanja su U<sub>DD</sub> i U<sub>SS</sub>. U<sub>DD</sub> je pin napajanja uređaja. On zahtjeva odgovarajući kondenzator kapaciteta 0,1 μF koji ima funkciju filtra, da se spoji u uzemljenje. Ima još dodatni kondenzator kapaciteta 10 μF koji je paralelno postavljen u odnosu na kondenzator. Napon napajanja mora biti u rasponu od 2,7 V do 5,5 V za ovu aplikaciju. U<sub>SS</sub> je pin uzemljenja put kroz kojeg se vraća struja u uređaj. Korisnik mora uzemljiti U<sub>SS</sub> preko vodiča niske otpornosti.

Pin serijskog sata ili SCL je pin serijskog sata I<sup>2</sup>C sučelja. MCP3421A0T-E/CH je u *slave* i SCL prima samo eksterne serijske satove. Ulazni podaci master uređaja se prebacuju u pin serijskih podataka u rastućem dijelu perioda SCL-a, a izlaz iz MCP3421A0T-E/CH se događa u padajućem dijelu SCL-a.

Pin serijskih podataka ili SDA je pin serijskih podataka I<sup>2</sup>C sučelja. SDA pin se koristi kao ulaz i izlaz podataka. Kada uređaj čita podatke rezultat konverzije se očita iz izlaza SDA pina. Kada uređaj piše konfiguracijski bitovi uređaja su pisani kroz ulaz SDA pina. SDA pin je odvod n-kanalnog pojačala.

#### **2.4.5. OPERACIJSKO POJAČALO**

IC3 ima ulogu operacijskog pojačala. Operacijsko pojačalo MCP6061T iskorišteno je umjesto standardnog operacijskog pojačala jer ima minimalan utjecaj na rezultate mjerjenja. Karakteristika pojačala koje to omogućava je niski ulazni napon iznosa  $\pm 150 \mu\text{V}$ . MCP6061T ima stabilno pojačanje u rasponu od 730 kHz. Ovaj sklop se napaja iz napajanja iznosa od 1,8 V i iz njega povlači iznimno nisku struju iznosa 60  $\mu\text{A}$ . To ga čini pogodnim za upotrebu u sklopu za mjerjenje razine osvjetljenosti jer zbog malog utjecaja na mjerjenja se može dobiti precizan rezultat.

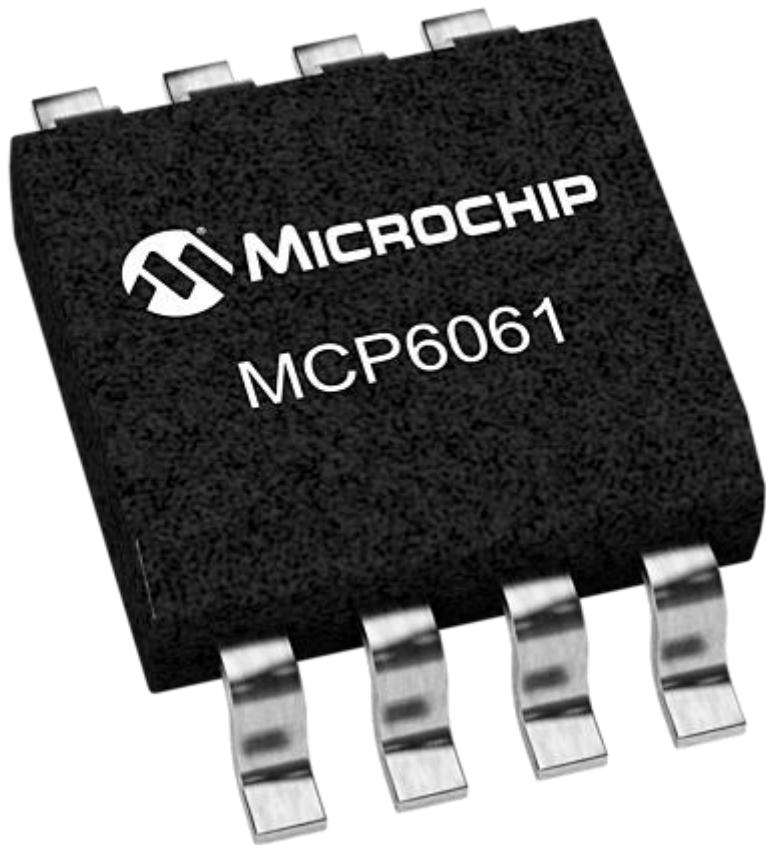

**Slika 13. Operacijsko pojačalo MCP6061T**

**Tablica 4. Električne karakteristike operacijskog pojačala**

Električne karakteristike operacijskog pojačala						
Parametri	Oznaka	Min	Tip	Maks	Jedinica	Uvjeti
<i>Input Offset</i>						
<i>Input Offset Voltage</i>	OS	-150	—	+150	µV	$U_{DD} = 3,0V$ , $U_{CM} = U_{DD}/3$
<i>Input Offset Drift with Temperature</i>	$\Delta U_{OS}/\Delta T_A$	—	$\pm 1,5$	—	µV/°C	$T_A = -40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$ , $U_{DD} = 3,0V$ , $U_{CM} = U_{DD}/3$
	$\Delta U_{OS}/\Delta T_A$	—	$\pm 4,0$	—	µV/°C	$T_A = +85^{\circ}C$ to $+125^{\circ}C$ , $U_{DD} = 3,0V$ , $U_{CM} = U_{DD}/3$
Omjer odbijanja napajanja	PSRR	70	87	—	dB	$U_{CM} = U_{SS}$
<i>Input Bias Current and Impedance</i>						
<i>Input Bias Current</i>	$I_B$	—	$\pm 1,060$	100	pA	$T_A = +85^{\circ}C$ $T_A = +125^{\circ}C$
<i>Input Offset Current</i>	$I_{OS}$	—	$\pm 1,0$	—	pA	
Normalan način sa ulaznom	$Z_{CM}$	—	$10^{13}  6$	—	Ω  pF	
Razlika ulazne impedancije	$Z_{DIFF}$	—	$10^{13}  6$	—	Ω  pF	
<b>Normalan način</b>						
Raspon ulaznog napona normalnog načina	$U_{CMR}$	$U_{SS}-0,15$	—	$U_{DD}+0,15$	V	$U_{DD} = 1,8V$
	$U_{CMR}$	$U_{SS}-0,3$	—	$U_{DD}+0,3$	V	$U_{DD} = 6,0V$
Omjer odbijanja normalnog načina	$CMRR$	72	89	—	dB	$U_{CM} = -0,15V$ to $1,95V$ , $U_{DD} = 1,8V$
		74	91	—	dB	$U_{CM} = -0,3V$ to $6,3V$ , $U_{DD} = 6,0V$
		72	87	—	dB	$U_{CM} = 3,0V$ to $6,3V$ , $U_{DD} = 6,0V$
		74	89	—	dB	$U_{CM} = -0,3V$ to $3,0V$ , $U_{DD} = 6,0V$
<b>Pojačanje otvorenog kruga</b>						
Istosmjerno pojačanje otvorenog kruga	OL	5	15	—	dB	$0,2V < U_{OUT} < (V_{DD}-0,2V)$ $U_{CM} = U_{SS}$
<b>Izlaz</b>						
<i>Maximum Output Voltage Swing</i>	$U_{OL}, U_{OH}$	$U_{SS}+15$	—	$U_{DD}-15$	mV	0,5V input overdrive
Izlazazna struja kratkog spoja	SC		6		A	$U_{DD} = 1,8V$ $U_{DD} = 6,0V$
<b>Napajanje</b>						
Napon napajanja	$U_{DD}$	1,8	—	6,0	V	
<i>Quiescent Current per Amplifier</i>	$I_Q$	0	0	0	µA	$I_O = 0$ , $U_{DD} = 6,0V$ $U_{CM} = 0,9V$

Ovaj sklop ima pinove analognih ulaza, analognih izlaza i pinove napajanja.


Pinovi analognih ulaza su invertirajući i ne-invertirajući ulazi CMOS-a velike impedancije i niskih ulaznih struja.

Pinovi analognih izlaza su naponski izvori niske impedancije.

Pinovi napajanja čine  $U_{SS}$  i  $U_{DD}$ .  $U_{DD}$  je pin pozitivnog napajanja iznosa od 1,8 V do 6,0 V i on mora iznositi više od pina negativnog napanja  $U_{SS}$ . Uobičajno se ovi dijelovi se koriste u jednoj konfiguraciji napajanja. U ovom slučaju je  $U_{SS}$  je uzemljenje, a  $U_{DD}$  je spojen na napajanje.

#### 2.4.6. REGULATOR NAPONA

LP2951-50D je regulator napona koji osigurava napajanje od 5 V kako bi se izbjegla disipacija snage. To je bipolarni sklop čiji regulatori imaju nizak pad napona, a mogu se koristiti u širokom rasponu napona do 30 V. Ovaj 8 pinski sklop je sposoban na svome izlazu generirati konstantan ili promjenjivi napon iz istog uređaja. Ako spojimo pinove SENSE i OUTPUT zajedno i pinove FEEDBACK i  $U_{TAP}$  sklop će na svom izlazu generirati konstantan napon iznosa 5 V, 3,3 V ili 3 V. Ako bi SENSE i  $U_{TAP}$  ostali nepovezani, a FEEDBACK pin spojen na vanjski razdjelnik otpornika, izlaz iz sklopa se može podesiti na bilo koju vrijednost između 1,235 V do 30 V. Važno je i njegovo svojstvo male potrošnje energije. Logički-kompatibilna funkcija isključivanje omogućava regulatoru da se postavi u *standby* način radi povećanja uštede energije. Iduća bitna funkcija je ugrađena sigurnosna funkcija koja vraća sklop na početne postavke kada izlaz iz ERROR pina padne kada  $U_{OUT}$  padne za 6% njegove nominalne vrijednosti iz bilo kojeg razloga se zbog pada na napona na  $U_{IN}$ . Neki od razloga su: pad napona na  $U_{IN}$ , ograničen tok struje i isključivanje uređaja zbog previsokih temperatura. Dizajniran je način da minimizira utjecaj pogrešaka na naponski izlaz iz sklopa. Sa niskom tolerancijom na odstupanja na izlazu (0.5% na 25 stupnjeva Celzusa), ima vrlo nizak temperaturni koeficijent naponskog izlaza. Posjeduje izrazito dobru linijsku regulaciju i regulaciju opterećenja i daljinske senzorske karakteristike.

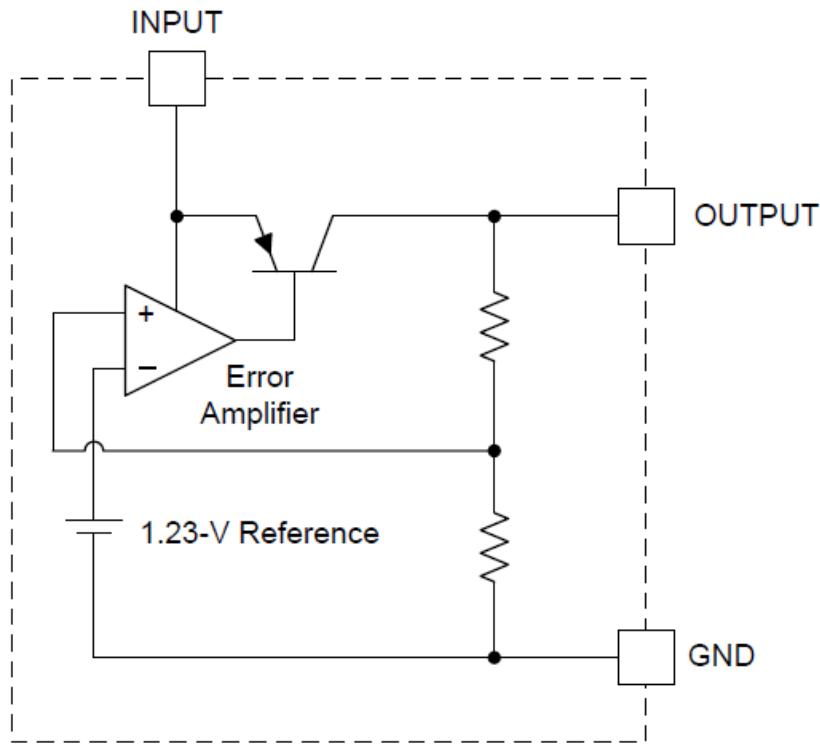

**Slika 14. Shema regulatora napona**

LP2951-50D ima 8 pinova i to su: ulazni, izlazni, uzemljenje, FEEDBACK, SENSE, pin za isključivanje,  $U_{TAP}$  i ERROR.

Pin ulaza napaja ulaz u sklop, a pin izlaza izlaz. Pin uzemljenja služi da uzemlji spoj.


FEEDBACK pin odlučuje o iznosu izlaznog napona. Spaja se sa  $U_{TAP}$  da bi izlazni napon bio konstantan ili u razdjeljnik da se može podesiti promjenjivi izlazni napon.

SENSE pin detektira izlazni napon. Spaja se na pin izlaza dok je FEEDBACK spojen na  $U_{TAP}$ .

Pin isključivanja ima funkciju isključivanja sklopa.

$U_{TAP}$  se spaja na FEEDBACK da bi se na izlazu iz sklopa dobio konstantan napon.

ERROR pin je izlaz in aktivno-niskog otvorenog kolektora. Aktivira se kada  $U_{OUT}$  padne za 6% njegove nominalne vrijednosti.

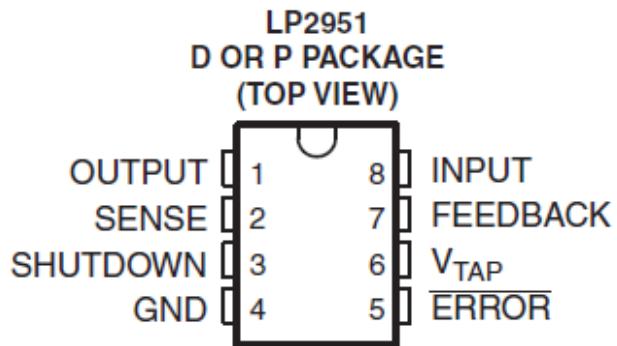

**Slika 15. Raspored pinova regulatora napona**

Ovaj sklop ima tri važne funkcije: ERROR funkciju, programiranje izlaznog napona i način isključivanja uređaja.

ERROR funkcija se izvodi pomoći komparatora koji je sposoban detektirati napon male vrijednosti koji na izlazu ima logičku nulu kada napon na izlazu padne za 6% njegove nominalne vrijednosti, a kada je izlaz na više od 95% nominalne vrijednosti, na izlazu je stanje logičke jedinice. Ovih 95% nominalne vrijednosti je dobiveno dijeljenjem zadanoog napona *offset-a* od 60 mV pomoći pojasne referentne vrijednosti iznosa 1,235 V, i ona ostaje neovisna od programiranog izlaznog napona.


Posebnost ovoga sklopa je da se izlazni napon može programirati na ili na napon stalne vrijednosti na izlazu ili promjenjive ovisno o načinu spajanja pinova. Da bi izlaz bilo moguće podešavati stalni napon treba povezati pinove OUTPUT-a i SENSE-a, te pinove FEEDBACK-a i  $U_{TAP}$ . Da bi se se dobio napon u rasponu od unutarnjeg 1,235 V do maksimalnog od 30 V koristi se razdjeljnik koji se poveže sa  $U_{OUT}$ . Razdjeljeni napon se direktno poveže sa FEEDBACK da bi se on i referentni napon iznosa 1,235 V usporedili. Da bi se održalo ovo stanje u kojem su dva ulaza jednaka, stanje na izlazu mora biti jednak:

$$U_{OUT} = U_{REF} * (1 + R1/R2) - I_{FB}R1$$

gdje je:

$$U_{REF} = 1,235 \text{ V}$$

$$I_{FB} = 20 \text{ nA}$$

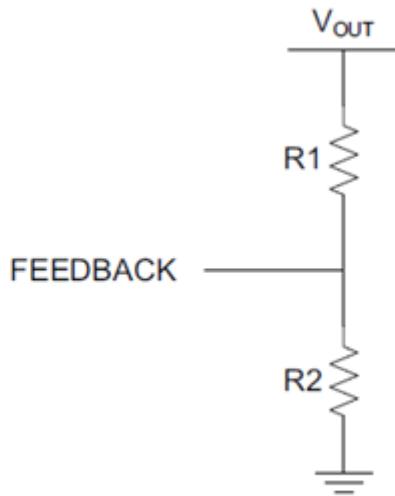

**Slika 16. Sklop struje FEEDBACK-a**

Minimal iznos struje izlaza regulatora iznosi  $1 \mu\text{A}$ . Zato u primjenama gdje se ne očekuje opterećenje taj iznos minimalne jakosti struje mora bit osiguran od strane para otpornika, koji to osiguravaju pomoću referentnog napona i vrijednosti  $R_2=1,2 \text{ M}\Omega$  ( $1,235 \text{ V}/1,2 \text{ M}\Omega \approx 1 \mu\text{A}$ ). Struja FEEDBACK-a unosi pogrešku od  $\approx 0.2\%$  na  $U_{\text{OUT}}$ . To se može nadomjestiti smanjivanjem vrijednosti  $R_1$ . Alternativno ako povećamo struju naponskog dijelila, smanjuje se udio  $I_{\text{FB}}$  u proračunu i time se smanjuje pogreška koju ona stvara.

Uredaj se isključuje tako da se na SHUTDOWN pin postavi u logičku jedinicu. Da bi se nastavilo korištenje uređaja treba vratiti vrijednost pina na logičku nulu, a ako se ta funkcija ne koristi onda se pin spoji u uzemljenje.

**Tablica 5. Električne karakteristike regulatora napona**


ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE REGULATORA NAPONA						
PARAMETRI	UVJETI TESTIRANJA	T <sub>J</sub>	MIN	TIP	MAX	UNIT
<b>3-V VERZIJA (LP295x-30)</b>						
U <sub>OUT</sub>	Izlazni napon I <sub>L</sub> = 100 µA	25°C -40°C to 125°C	2,970 2,940	3 3	3,030 3,060	V
<b>3,3-V VERZIJA (LP295x-33)</b>						
U <sub>OUT</sub>	Izlazni napon I <sub>L</sub> = 100 µA	25°C -40°C to 125°C	3,267 3,234	3.3 3.3	3,333 3,366	V
<b>5-V VERZIJA (LP295x-50)</b>						
U <sub>OUT</sub>	Izlazni napon I <sub>L</sub> = 100 µA	25°C -40°C to 125°C	4,950 4,900	5 5	5,050 5,100	V
Sve naponske opcije						
U <sub>IN</sub> – U <sub>OUT</sub> <i>Dropout voltage</i>	Tekeraturni koeficijent izlaznog napona I <sub>L</sub> = 100 µA	-40°C to 125°C	20	100	ppm/°C	
	Regulacija linije U <sub>IN</sub> = [U <sub>OUT(NOM)</sub> + 1 V] to 30 V	25°C -40°C to 125°C	0,03	0,2 0,4	%/V	
	Regulacija opterećenja I <sub>L</sub> = 100 µA to 100 mA	25°C -40°C to 125°C	0,04%	0,2% 0,3%	—	
	I <sub>L</sub> = 100 µA	25°C -40°C to 125°C	50	80 150	mV	
	I <sub>L</sub> = 100 mA	25°C -40°C to 125°C	380	450 600		
	I <sub>L</sub> = 100 µA	25°C -40°C to 125°C	75	120 140	µA	
	I <sub>L</sub> = 100 mA	25°C -40°C to 125°C	8	12 14	mA	
	Dropout ground current U <sub>IN</sub> = U <sub>OUT(NOM)</sub> – 0,5 V, I <sub>L</sub> = 100 µA	25°C -40°C to 125°C	110	170 200	µA	
	Strujni limit V <sub>OUT</sub> = 0 V	25°C -40°C to 125°C	160	200 220	mA	
	Termalna regulacija I <sub>L</sub> = 100 µA	25°C	0,05	0,2	%/W	
I <sub>GND</sub>	Struja uzemljenja I <sub>L</sub> = 100 mA	25°C -40°C to 125°C	430	430		
	Dropout ground current U <sub>IN</sub> = U <sub>OUT(NOM)</sub> – 0,5 V, I <sub>L</sub> = 100 µA	25°C -40°C to 125°C	160	160		
	Strujni limit V <sub>OUT</sub> = 0 V	25°C -40°C to 125°C	100	100	µV	
Izlazni šum (RMS), 10 Hz to 100 kHz						
C <sub>L</sub> = 1 µF (5 V only) C <sub>L</sub> = 200 µF LP2951-50: C <sub>L</sub> = 3,3 µF, C <sub>Bypass</sub> = 0,01 µF between pins 1 and 7						

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE REGULATORA NAPONA (NASTAVAK)						
PARAMETRI	UVJETI TESTIRANJA	T <sub>J</sub>	MIN	TIP	MAX	UNIT
<b>(LP2951-xx) 8-PIN VERZIJA</b>						
Referentni napon		25°C –40°C to 125°C	1,218 1,212	1,235 1,257	1,252 1,272	V
	U <sub>OUT</sub> = U <sub>REF</sub> to (U <sub>IN</sub> – 1 V), U <sub>IN</sub> = 2,3 V to 30 V, I <sub>L</sub> = 100 µA to 100 mA	–40°C to 125°C	1,200			
Temperaturni koeficijent referentnog napona		25°C		20		ppm/°C
Povratna bias struja		25°C –40°C to 125°C		20 40 60		nA
Temperaturni koeficijent Povratna bias struje		25°C		0,1		nA/°C
<b>KOMPARATOR POGREŠKI</b>						
Izlazna leakage struja	U <sub>OUT</sub> = 30 V	25°C –40°C to 125°C		0,01	1 2	µA
Izlaz niskog napona	U <sub>IN</sub> = U <sub>OUT(NOM)</sub> – 0,5 V, I <sub>OL</sub> = 400 µA	25°C –40°C to 125°C		150	250 400	mV
Gornja granica napona <sup>1)</sup>		25°C –40°C to 125°C	40	60		mV
Donja granica napona		25°C –40°C to 125°C		75	95 140	mV
Histereza		25°C		15		mV
<b>ULAZ GAŠENJA</b>						
Ulagani napon logike	Nizak (regulator ON) Visok (regulator OFF)	–40°C to 125°C		2	0,7	V
Ulagana struja gašenja	SHUTDOWN = 2,4 V	25°C –40°C to 125°C		30	50 100	
	SHUTDOWN = 30 V	25°C –40°C to 125°C	450	600 750		µA
Izlaz struje regulatora pri gašenju	U <sub>SHUTDOWN</sub> ≥ 2 V, U <sub>IN</sub> ≤ 30 V, U <sub>OUT</sub> = 0, FEEDBACK vezan sa U <sub>TAP</sub>	25°C –40°C to 125°C		3	10 20	µA

#### 2.4.7. LCD ZASLON

Ovaj model LCD ekrana ima ugrađeni LSI kontroler koji ima dva 8-bitna registra od kojih je jedan instrukcijski register, a drugi register podataka. Instrukcijski register pohranjuje kodove i adresira podatke radne memorije (DDRAM) i generatora znakova (CGRAM) za prikaz na ekranu. Samo mikroprocesor može pisati podatke u instrukcijski register. Register podataka privremeno sprema podatke namijenjene za pisanje ili čitanje iz DDRAM-a ili CGRAM-a. Kada se adresa informacije pohrani u instrukcijski register

onda se podatci spremaju iz registra podataka u DDRAM ili CGRAM. Ova dva registra se odabiru pomoću signalu registra odabira.

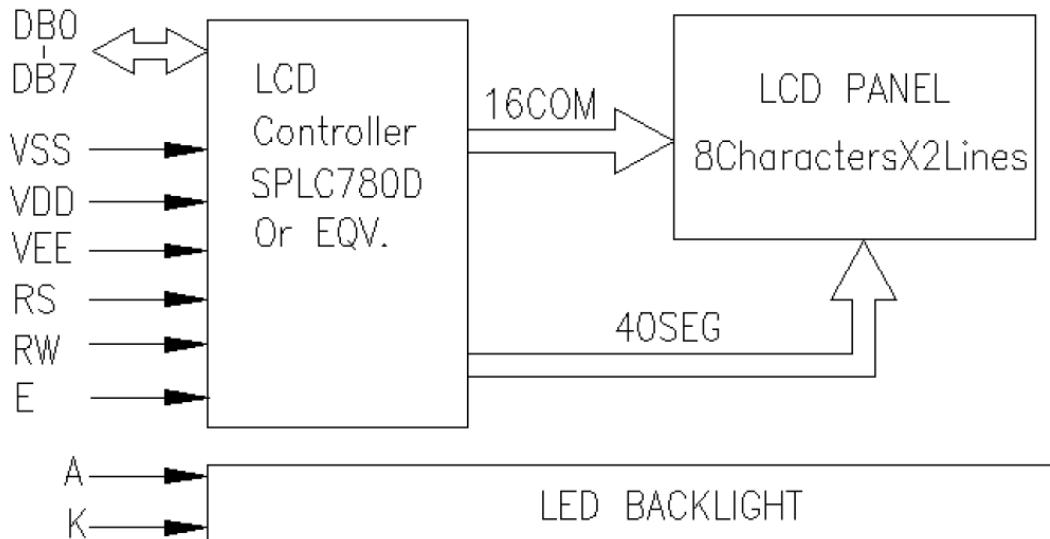

**Slika 17. Blok dijagram zaslona**

Ovaj zaslon ima 11 funkcija:

1. Čiščenje zaslona
2. Povratak na početnu stranicu
3. Zapis ulazne varijable
4. Kontrola uključivanja i isključivanja zaslona
5. Pomicanje kursora ili zaslona
6. Set funkcija
7. Postavljanje adrese CGRAM-a
8. Postavljanje adrese DDRAM-a
9. Funkcija koja označava da je podatkovna i adresna sabirnica u postavljenom stanju
10. Pisanje podataka na RAM
11. Čitanje podataka sa RAM-a

### 1) Funkcija čišćenja zaslona

Zaslon se vrati na početno stanje tako da se upiše „20H“ na sve adrese DDRAM-a, a na adresnom brojilu se adrese DDRAM-a postave na „00H“.

RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Slika 18. Instrukcijski kod funkcije čišćenja zaslona

### 2) Funkcija povratka na početnu stranicu

Adresa DDRAM-a se postavlja na „00H“ u adresnom brojilu. Kursor vraća na izvorno mjesto, a zaslon se postavlja u prvobitno stanje. Sadržaj DDRAM-a se ne mijenja pri izvođenju ove operacije.

RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	-

Slika 19. Instrukcijski kod funkcije povratka na početnu stranicu

### 3) Entry mode set

Pomoću nje se određuje smjer kretanja kursora.

I/D je inkrement/dekrement adrese DDRAM-a.

Kada je I/D = „HIGH“ kursor se pomiče udesno i adresa DDRAM-a se povećava za 1.

Kada je I/D = „LOW“ kursor se pomiče ulijevo i adresa DDRAM-a se smanjuje za 1.

CGRAM funkcioniра jednako kao i DDRAM, kada se podaci pišu ili čitaju na CGRAM.

SH je pomak cijelog zaslona.

Kada se na DDRAM-u čitaju podaci ili je SH= „LOW“ zaslon se neće pomaknuti.

Kada je DDRAM u operaciji pisanja ili je vrijednost SH= „HIGH“ obavlja se pomak čitavog zaslona u skladu sa vrijednosti I/D. Za I/D = „1“ događa se pomak u lijevo, a za I/D = „0“ događa se pomak u desno.

RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	SH

Slika 20. Instrukcijski kod funkcije entry mode set

#### 4) Kontrola isključivanja i uključivanja zaslona

Funkcija izvršava isključivanje i uključivanje zaslona, prikazivanje, sakrivanje i treperenje cursora. Isključivanje i uključivanje zaslona se izvodi pomoću D bita. Kada je D = „HIGH“ zaslon je uključen, a zaslon je isključen kada vrijedi D = „LOW“. Kontrola nad uključivanjem i isključivanjem cursora se odvija pomoću C bita. Kada je C = „HIGH“ cursor je vidljiv, a za vrijednost C = „LOW“ je sakriven. Pomoću B bita se omogućava ili onemogućava treperenje cursora. Za vrijednost B = „HIGH“ cursor treperi, a za B = „LOW“ cursor ne treperi.

RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	SH

Slika 21. Instrukcijski kod funkcije kontrole gašenja i paljenja zaslona

#### 5) Pomicanje cursora ili zaslona

RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	-	-

Slika 22. Instrukcijski kod funkcije pomicanja cursora ili zaslona

Ova funkcija služi za pomicanje pozicije cursora ili zaslone bez čitanja ili pisanja podataka na zaslonu i pomicanja cursora lijevo ili desno na zaslonu. Služi za ispravljanje ili traženje grupe podataka.

**Tablica 6. Operacije pomicanja kurzora ili zaslona**

S/C	R/L	Operacija
0	0	Kurzor se pomiče ulijevo, Asinkroni brojač se smanjuje za 1.
0	1	Kurzor se pomiče udesno, Asinkroni brojač se povećava za 1.
1	0	Cijeli zaslon se pomiče ulijevo, kurzor se pomiče ovisno o zaslonu.
1	1	Cijeli zaslon se pomiče udesno, kurzor se pomiče ovisno o zaslonu.

### 6) Postavljanje funkcija

DL su podaci sučelja o duljini kontrolnog bita. Kada je DL = „HIGH“ zaslon i mikrokontroler su povezani 8-bitnom vezom. Kada je DL = „LOW“ zaslon i mikrokontroler su povezani 4-bitnom vezom. Kada se koristi 4-bitna veza podataka je potrebno prenijeti dva puta.

N je pokazivač broja linije kontrolnog bita. Kada je N = „HIGH“ onda je zaslon u dvolinijskom modu, a kada je N = „LOW“ zaslon je u jednolinijskom modu.

F prikazuje tip fonta kontrolnog bita. Ako je F = „HIGH“ to znači da je zaslon prikazan točkama 5x11 formata. U slučaju da je F = „LOW“ format točaka je 5x8.

RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	1	DL	N	F	-	-

**Slika 23. Instrukcijski kod funkcije postavljanja funkcija**

### 7) Postavljanje adrese CGRAM-a

Ova funkcija daje CGRAM-u adresu adresnog brojila. Omogućava CGRAM-u da dobiva podatke iz mikrokontrolera.

RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0

**Slika 24. Instrukcijski kod funkcije postavljanje adrese CGRAM-a**

### **8) Postavljanje adrese DDRAM-a**

Daje DDRAM-u adresu adresnog brojila. Omugaćava da DDRAM uzima podatke iz mikrokontrolera. Kada je uključen jednolinijski način zaslona ( $N = 0$ ), vrijednost adrese DDRAM-a je od „00H“ do „4FH“. U dvolinijskom načinu zaslona ( $N=1$ ), adresa DDRAMA- prve linije je od „00H“ do „27H“, a adresa DDRAM-a druge linije je od „40H“ do „67H“.

RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	1	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0

**Slika 25. Instrukcijski kod funkcije postavljanje adrese DDRAM-a**

### **9) Read busy flag and address**

RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	1	BF	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0

**Slika 26. Instrukcijski kod funkcije read busy flag and address**

Ova instrukcija pokazuje je li se na ekranu izvodi operacija. Ako je rezultanta BF-a High, to znači da se operacija odvija i da je potrebno pričekati dok vrijednost BF-a ne postane Low prije nego što započne iduća operacija. Pomoću ove instrukcije se također može iščitati vrijednost adresnog brojila.

### **10) Upisivanje podataka u RAM**

RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

**Slika 27. Instrukcijski kod funkcije upisivanja podataka u RAM**

Ova funkcija piše binarne 8-bitne podatke u DDRAM i CGRAM. Selekcija RAM-a iz DDRAM-a i CGRAM-a je postavljena pomoću prethodne adrese seta instrukcija: adresa seta instrukcija DDRAM-a i adresa seta instrukcija CGRAM-a. Set instrukcija RAM-a

određuje smjer adresnog brojila prema RAM-u. Nakon operacije pisanja, adresa automatski povećava ili smanjuje za 1 ovisno o ulaznim podacima.

### 11) Čitanje podataka iz RAM-a

RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

**Slika 28. Instrukcijski kod funkcije čitanja šodataa iz RAM-a**

Ova instrukcija čita binarne 8-bitne podatke iz DDRAM-a i CGRAM-a. Selekcija RAM-a je postavljena adresom prijašnjeg seta instrukcija. Ako adresa postavljene instrukcije RAM-a nije obavljena prije ove instrukcije, podatci koje će pročitati će biti nevaljani jer smjer adresnog brojila nije definiran. Ako se podaci RAM-a pročitaju nekoliko puta bez adrese seta instrukcija RAM-a prije operacije čitanja moguće je dobiti točne podatke RAM-a iz drugog čitanja, ali će podaci prvog čitanja uvijek biti netočni jer nema dovoljno vremena za prebacivanje podataka iz RAM-a.

### **3. ZAKLJUČAK**

U završnom radu je obrađen sklop za mjerjenje razine osvijetljenosti. Njegovi glavni elementi su fotodioda, A/D pretvornik, operacijsko pojačalo, mikrokontroler i LCD zaslon. Princip rada sklopa je da fotodioda detektira svjetlost. Kada se osvjetli generira analogni signal u obliku struje kratkog spoja na izlazu. Izlaz joj je spojen na invertirajući ulaz operacijskog pojačala koje signal pojačava do razine podobne za obradu u mikrokontroleru. Kako je u ovoj fazi signal još u analognom obliku izlaz operacijskog pojačala je spojen na A/D pretvornik. Njegova uloga je da analogni signal pretvoriti u digitalni i da taj digitalni signal posalje u mikrokontroler. Mikrokontroler je mozak sklopa. On dobiveni signal dalje obrađuje i takvog ga šalje na LCD zaslon. Funkcija LCD zaslona je prikazati rezultate mjerena.

Druga važna karakteristika kod projektiranja sklopa je bila ušteda energije. Svrha je produženje vijeka trajanja baterije. Primjenom bistabilnog releja RE1A umjesto MOSFET-a se uštedila značajna količina energije. Razlog tome je što releju potreban kratki strujni impuls da promijeni smijer, u kojem ostaje sve do idućeg impulsa suprotnog smjera. Iduća ušteda je automatsko gašenje sklopa. Navedenu funkciju obavlja mikrokontroler zatvaranjem sklopke S1. Najznačajnija ušteda se odvija pri osvijetljenosti većoj od 64 lx. Kada razina osvijetljenosti dosegne tu razinu pozadinsko osvijetljenje zaslona se isključuje preko premosnika JP2 što smanjuje potrošnju sklopa za 20 mV.

## LITERATURA

- [1] Dichtek, K.A. : LUX METER with 1 lx to 100 klx measuring range, Elektor magazine, Fakultet prometnih znanosti, Listopad 2014, str. 36-41.
- [2] Ollinger J.: Who Invented the Modern Exposure Meter?, URL:  
<http://www.jollinger.com/photo/meters/other/invention.html>, pristupljeno (04.05.2017.)
- [3] [https://en.wikipedia.org/wiki/Light\\_meter](https://en.wikipedia.org/wiki/Light_meter), (pristupljeno 22.06.2017.)
- [4] <http://www.jollinger.com/photo/meters/other/invention.html>, pristupljeno (13.07.2017.)
- [5] [http://www.oppod.com/upload/download/20111224104908\\_16842.pdf](http://www.oppod.com/upload/download/20111224104908_16842.pdf), pristupljeno (01.08.2017.)
- [6] [http://www.mouser.com/ds/2/268/MCP6061\\_DS22189B-72020.pdf](http://www.mouser.com/ds/2/268/MCP6061_DS22189B-72020.pdf), pristupljeno (05.08.2017.)
- [7] <http://www.mouser.com/ds/2/268/22003d-41919.pdf>, pristupljeno (17.07.2017.)
- [8] <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2951.pdf>, pristupljeno (25.06.2017.)
- [9] <http://www.vishay.com/docs/81519/bpw21r.pdf>, pristupljeno (16.04.2017.)
- [10] [http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P\\_Summary.pdf](http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Summary.pdf), pristupljeno (11.05.201.)

## **POPIS SLIKA**

Slika 1. Primjer konzultacijske tablice .....	2
Slika 2. Aktinometar.....	3
Slika 3. Leudi extinction metar .....	4
Slika 4. Rhamstine Electrophot .....	5
Slika 5. Weston 617.....	5
Slika 6. Weston Euromaster 1980 .....	6
Slika 7. Schema sklopa za mjerenje osvijetljenosti.....	7
Slika 8. Blok dijagram mikrokontrolera .....	12
Slika 9. Raspored pinova.....	13
Slika 10. Omjer struje kratkog spoja i razine osvijetljenosti.....	14
Slika 11. Fotodioda BWP21R .....	15
Slika 12. Blok dijagram A/D pretvornika.....	16
Slika 13. Operacijsko pojačalo MCP6061T .....	19
Slika 14. Shema regulatora napona .....	22
Slika 15. Raspored pinova regulatora napona .....	23
Slika 16. Sklop struje FEEDBACK-a .....	24
Slika 17. Blok dijagram zaslona .....	27
Slika 18. Instrukcijski kod funkcije čišćenja zaslona .....	28
Slika 19. Instrukcijski kod funkcije povratka na početnu stranicu.....	28
Slika 20. Instrukcijski kod funkcije entry mode set .....	29
Slika 21. Instrukcijski kod funkcije kontroel gašenja i paljenja zaslona.....	29
Slika 22. Instrukcijski kod funkcije pomicanja kursora ili zaslona.....	29
Slika 23. Instrukcijski kod funkcije postavljanja funkcija .....	30
Slika 24. Instrukcijski kod funkcije postavljanje adrese CGRAM-a.....	30
Slika 25. Instrukcijski kod funkcije postavljanje adrese DDRAM-a .....	31
Slika 26. Instrukcijski kod funkcije read busy flag and address .....	31
Slika 27. Instrukcijski kod funkcije upisivanja podataka u RAM .....	31
Slika 28. Instrukcijski kod funkcije čitanja šodataa iz RAM-a .....	32

## **POPIS TABLICA**

Tablica 1. Specifikacije mikrokontrolera .....	13
Tablica 2. Osnovne karakteristike fotodiode .....	15
Tablica 3. Električne specifikacije A/D pretvornika .....	17
Tablica 4. Električne karakteristike operacijskog pojačala .....	20
Tablica 5. Električne karakteristike regulatora napona .....	25
Tablica 6. Operacije pomicanja kursora ili zaslona.....	30

## POPIS KRATICA

A/D (engl. <i>Analogue/Digital</i> )	Analogno/Digitalna
ADC (engl. <i>Analogue Digital Converter</i> )	Analogno digitalni pretvornik
BF (engl. <i>Busy Flag</i> )	Zauzeta zastava
CGRAM (engl. <i>Character Generation Random Access Memory</i> )	Memorija sa nasumičnim pristupom za generiranje znakova
CISC (engl. <i>Complex instruction set computing</i> )	Kontroleri sa složenim setom instrukcija
CPU (engl. <i>Central Processing Unit</i> )	Centraln procesorska jedinica
DDRAM (engl. <i>Display Data Random Access Memory</i> )	Memorija sa nasumičnim pristupom za prikazivanje podataka
DL (engl. <i>Data Length</i> )	Duljina podataka
EEPROM (engl. <i>Electricaly Erasable Programmable Read-Only Memory</i> )	Elektroski izbrisiva programabilna memorija samo za čitanje
GND (engl. <i>Ground</i> )	Uzemljenje
I/D (engl. <i>Increment/Decrement</i> )	Inkrement/Dekrement
I/O (engl. <i>Input/Output</i> )	Ulaz/Izlaz
LCD (engl. <i>Liquid Crystal Display</i> )	Ekran temeljen na tehnologiji tekućih kristala
LSI (engl. <i>Large Scale Integration</i> )	Integracija velikog razmjera
MAKS (engl. <i>Maximum</i> )	Maksimum
MIN (engl. <i>Minimum</i> )	Minimum
MOSFET (engl. <i>Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor</i> )	Metal oksidni tranzistor s efektom polja
ND (engl. <i>Neutral Density</i> )	Analogno-digitalna pretvorba
RAM (engl. <i>Random Access Memory</i> )	Memorija sa nasumičnim pristupom
SCL (engl. <i>Serial Clock</i> )	Serijski sat
SDA (engl. <i>Serial Data</i> )	Serijski podaci
SH (engl. <i>Shift of Entire Display</i> )	Pomak cijelog zaslona
SMD (engl. <i>Surface Mount Device</i> )	Površinski montažna naprava
SPI (engl. <i>Serial Periphal Interface</i> )	Serijsko periferno sučelje
SRAM (engl. <i>Static Random Access</i> )	Statična memorija sa nasumičnim

<i>Memory)</i>	pristupom
TQFP (engl. <i>Thin Quad Flat Package</i> )	Ne znam prijevod
TTL (engl. <i>Transistor Transistor Logic</i> )	Tranzistor tranzistor logika
TWI (engl. <i>Two wire interface</i> )	Dvožično sučelje
USART (engl. <i>Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter</i> )	Univerzalni sinkroni/asinkroni prijemnik/predajnik
VFQN (engl. <i>Very Thin Quad Flat No-lead</i> )	Ne znam prijevod